## Как сделать MIDI баян?

Для начала потребуется купить комплектующие:

- 1. Датчики Холла OH137. Здесь: <a href="https://ru.aliexpress.com/item/100-PCS-OH137-TO-92S-Hall-Effect-Sensor-for-Highly-Sensitive-Instruments/2046650959.html">https://ru.aliexpress.com/item/100-PCS-OH137-TO-92S-Hall-Effect-Sensor-for-Highly-Sensitive-Instruments/2046650959.html</a> Датчиков должно быть не менее чем количество клапанов на Вашем баяне.
- 2. Плату ArduinoNano. Здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Nano-3-0-controller-compatible-with-arduino-nano-CH340-USB-driver-with-CABLE-NANO-V3-0/32478082112.html
- **3.** Maгниты: <a href="https://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-200pcs-2mm-x-1mm-Disc-Rare-Earth-2x1mm-Super-Permanent-Magnets-N35-Craft-Model/32599332196.html">https://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-200pcs-2mm-x-1mm-Disc-Rare-Earth-2x1mm-Super-Permanent-Magnets-N35-Craft-Model/32599332196.html</a>
- 4. Разъёмы для подключения MIDI здесь: <a href="https://ru.aliexpress.com/item/DIN-Plug-Connector-5-Pin-with-Plastic-Handle-5-Pin-DIN-Plug-to-Female-Jack-2/32603512697.html">https://ru.aliexpress.com/item/DIN-Plug-Connector-5-Pin-with-Plastic-Handle-5-Pin-DIN-Plug-to-Female-Jack-2/32603512697.html</a> Хорошо, если удастся найти отечественный разъём СГ-5 в радио магазине. Вот ссылка на описание разъёмов:
  - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC DIN
- 5. 2 небольших отечественных резистора (например, на 0.125-0.25 Вт) на 220 Ом с выводами.
- 6. 8 таких же резисторов на 2 кОм.
- 7. Стабилизированный блок питания постоянного тока на 5В, с максимальным током не менее 300мА. Зарядник от телефона лучше не использовать, там не всегда бывают «честные» +5В. Перед подключением блока питания к схеме рекомендую проверить его выходное напряжение тестером. Если оно выше 5.5В, то использовать такой блок питания не нужно.
- 8. Ответный разъём для блока питания.
- 9. Многожильный шлейф от жёсткого диска IDE или тонкие провода для распайки датчиков.

## Для автономной игры на баяне можно купить:

- 1. Звуковой модуль для работы баяна без компьютера, здесь: <a href="https://ru.aliexpress.com/item/Portable-Midiplus-MiniEngine-USB-MIDI-Sound-Module-General-MIDI-Generator-Parts-of-Midikeyboard-MIDI-interface-Midi/32641714938.html">https://ru.aliexpress.com/item/Portable-Midiplus-MiniEngine-USB-MIDI-Sound-Module-General-MIDI-Generator-Parts-of-Midikeyboard-MIDI-interface-Midi/32641714938.html</a>
  Вместо звукового модуля можно использовать синтезатор.
- 2. Кабель для соединения модуля с баяном: <a href="https://ru.aliexpress.com/item/MIDI-Extension-cable-5-Pin-Plug-Male-to-Male-Connector-Silver-for-MIDI-Devices-3m-10ft/32670812944.html">https://ru.aliexpress.com/item/MIDI-Extension-Cable-5-Pin-Plug-Male-to-Male-Connector-Silver-for-MIDI-Devices-3m-10ft/32670812944.html</a>

Подключать звуковой модуль можно к наушникам или колонкам. Колонки для ноутбуков с USB можно питать прямо от USB разъёма звукового модуля. Звук подключается через 3.5мм разъём.

## Для игры с использованием компьютера нужно купить:

1. Переходник MIDI-USB, например, здесь: <a href="https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-USB-to-MIDI-Keyword-PC-Interface-Adapter-Cable-Cord-USB-MIDI-Converter-For-PC/32442860994.html">https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-USB-to-MIDI-Keyword-PC-Interface-Adapter-Cable-Cord-USB-MIDI-Converter-For-PC/32442860994.html</a>

Внимание, китайцы часто продают недоделанные переходники. Возможно придётся его допаять, как это сделано здесь: <a href="http://www.arvydas.co.uk/2013/07/cheap-usb-midi-cable-some-self-assembly-may-be-required/">http://www.arvydas.co.uk/2013/07/cheap-usb-midi-cable-some-self-assembly-may-be-required/</a>

Переходник вставляется прямо в баян, поэтому для него больше ничего не понадобится. И нужно скачать программу synthesia здесь: <a href="http://www.synthesiagame.com/">http://www.synthesiagame.com/</a>

Если на компьютере есть разъём Game Port и звуковая карта поддерживает MIDI, то можно спаять переходник для этого порта. Вот описание выводов порта: <a href="http://pinouts.ru/visual/gen/GameportPCMidi.jpg">http://pinouts.ru/visual/gen/GameportPCMidi.jpg</a> Не буду вдаваться по подробности распайки кабеля, её можно найти в интернете.

## Сборка.

Когда у Вас будут все необходимые компоненты, нужно будет:

- 1. Скачать прошивку <a href="http://russian-garmon.ru/media/kunena/attachments/11698/Midi\_Bayan-2-3-4.rar">http://russian-garmon.ru/media/kunena/attachments/11698/Midi\_Bayan-2-3-4.rar</a>
- 2. Скачать и установить среду разработки Arduino: <a href="https://www.arduino.cc/en/Main/Software">https://www.arduino.cc/en/Main/Software</a>
- 3. Открыть файл midi\_bayan.ino, изучить комментарии в коде прошивки. Там написано каким образом нужно подключить матричную клавиатуру из датчиков Холла к Arduino. Более наглядно тоже самое показано на рисунке 1.

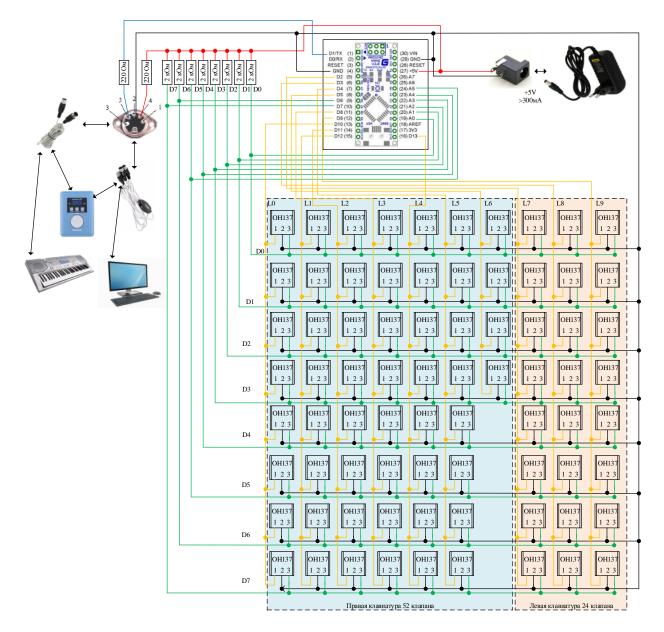


Рисунок 1 Принципиальная схема баяна.

На схеме наглядно показаны левая и правая клавиатура. Правая состоит из 52 клапанов (в данном случае клавиш), а левая из 24 клапанов (не нужно ставить датчики на все 100 клавиш, только на клапана).

Датчики ставятся в баяне любым удобным способом. Принцип работы и схема установки показана на рисунке 2. **Внимание!** Если поставить магнит так что он будет не проходить мимо, а приближаться к датчику, то срабатывание будет происходить не так чётко.

Я припаивал датчики на фольгированный стеклотекстолит, предварительно прорезав на нём дорожки. Общий вид стеклотекстолита с датчиками показан на рисунке 3. В моём баяне было удобно установить датчики таким образом, в Вашем может быть всё по-другому. Например как на рисунке 4.

На тягах клапанов видны приклеенные магниты. Клей – Titebond Premium для дерева. Почему именно этот клей? Он был под рукой и оказалось, что он хорошо держит магниты.

Приклеивать магниты сразу не рекомендую, дело в том, что датчики имеют полярность и срабатывают только на один из полюсов магнита. Сначала нужно будет определить, какой стороной поставить магнит. А пока без клея ставим магниты произвольной стороной на тяги.

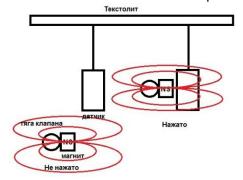


Рисунок 2. Схема установки датчика



Рисунок 3. Датчики припаянные к стеклотекстолиту



Рисунок 4. Датчики в Итальянском MIDI баяне

Датчики и магниты устанавливаются таким образом, чтобы при открытии клапана магнит проходил около датчика. Не важно сколько кнопок и рядов в Вашем баяне, правило одно – один клапан – один датчик.

Как только магниты и датчики установлены в нужных местах, нужно соединить их в матричную клавиатуру. Принцип простой:

Начинаем с самой первой кнопки (клапана) с любого края (лучше с низких нот). Первым датчиком будет L0,D0 (см. рисунок 1). Следующий клапан L0,D1 и так далее до L0,D7. Потом следующими будут L1,D0.. L1,D7 и т.д. Устанавливаем датчики на **правую** клавиатуру, левую пока не трогаем.

После распайки проверяем правильность соединений по схеме и можно прошивать. Для начала нужно загрузить прошивку в Arduino. Плату нужно подключить к компьютеру через USB кабель. Не буду расписывать как делается загрузка программы в Arduino, прочитайте об этом, например, здесь: <a href="https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257747/">https://habrahabr.ru/company/masterkit/blog/257747/</a>

Как только программа успешно загрузилась, можно проверить работу клавиатуры. Нужно отключить баян от USB, подключить его через кабель или переходник к любому midi синтезатору или компьютеру.

Дальше нужно убрать все магниты кроме первого. Они были нужны для установки датчиков, а теперь нужно их правильно установить, чтобы обеспечить чёткое срабатывание кнопок. Если оставить магниты и вдруг какой-то будет находиться в постоянно нажатом состоянии, будет сложно найти какой из них это делает.

При нажатии кнопки магнит должен проходить около датчика и синтезатор должен играть какую-то ноту (пока неизвестно какую, она не будет совпадать с клавишей).

Если этого не происходит — находим такое положение магнита, в котором при нажатии кнопки нота начинает играть. Если и после этого ничего не звучит — проверяем схему, подключения, подачу питания и т.д. Ищем неисправность.

Если всё хорошо и первая кнопка звучит, то магнит нужно приклеить к тяге и переходим ко второй кнопке. Точно так же настраиваем её чёткое срабатывание.

Как только магниты стоят на всех клапанах можно привязать их к правильным нотам. В программе Arduino на строках 188-202 мы видим такую матрицу:

```
char notes[10][8] = {
// Для Вашего инструмента нужно будет правильно заполнить эту матрицу.
// Соответствие клавиш нотам. Каждая строка соответствует линиям:
// D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
{Db7,C7, B6, Bb6,A6, Ab6,G6, Fd6}, // Для L0
{F6, E6, Eb6,D6, Db6,C6, B5, Bb5}, // Для L1
{A5, Ab5,G5, Fd5,F5, E5, Eb5,D5}, // Для L2
{Db5,C5, B4, Bb4,A4, Ab4,G4, Fd4}, // Для L3
{F4, E4, Eb4,D4, Db4,C4, B3, Bb3}, // Для L4
{A3, Ab3,G3, Fd3,F3, E3, Eb3,D3}, // Для L5
{Db3,C3, B2, Bb2,Bb2,Bb2,Bb2,Bb2}, // Для L6
{F3, F4, Fd3, Fd4,G3, G4, Ab3,Ab4}, // Для L7
{A3, A4, Bb3,Bb4,B3, B4, C3, C4}, // Для L8
{Db3,Db4,D3, D4, Eb3,Eb4,E3, E4}, // Для L9
// Например, кнопка, стоящая на пересечении D2 и L4 соответствует Eb4
```

Нужно её заполнить. Так как мы знаем какой датчик относится к каким D и L и знаем соответствие кнопок нотам — заполняем эту матрицу.

После чего снова отключаем баян от синтезатора и источника питания, подключаем его только к компьютеру через USB. Загружаем исправленную программу.

После успешной загрузки отключаемся от USB и подключаем баян к синтезатору и блоку питания. Проверяем правильность работы кнопок. Должны звучать ноты, соответствующие клавишам. Если это не так – исправляем в программе неправильно звучащие клавиши и снова загружаем её в Arduino. Так делаем до тех пор, пока все кнопки не станут работать правильно.

С левой клавиатурой всё немного сложнее. Принцип установки датчиков тот же, один клапан — один датчик. Проблема может быть в том, как добраться до клапана и установить рядом датчик с магнитом. Возможно придётся снять весь механизм левой клавиатуры. В моём случае тяги всех клапанов были доступны снизу полукорпуса.

В шотландском аккордеоне магниты установлены на торцы тяг клапанов, а датчики на плате, см. рисунок 5.

Почему нет фото левой клавиатуры моего баяна? Он собран и не хотелось бы лишний раз его разбирать. Я смогу сделать фото позже, когда буду что-то дорабатывать.

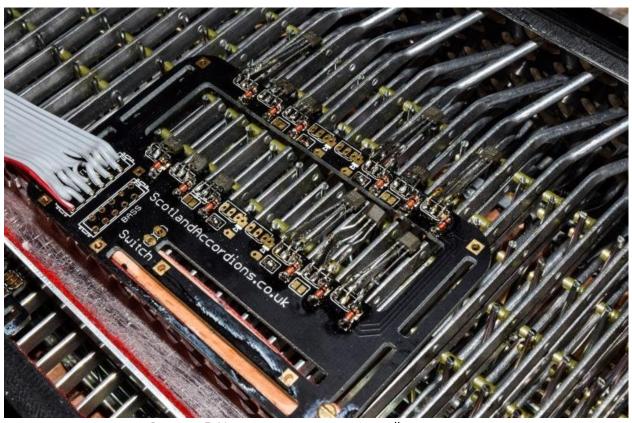


Рисунок 5. Установка датчиков на левой клавиатуре

Для подключения 24 клапанов потребуется довести из правого полукорпуса в левый 12 проводов (см. рисунок 1).

Нужно припаять провода к Arduino, просверлить отверстие во внутреннюю часть правого полукорпуса и продеть в это отверстие провода.

Затем нужно залить отверстие и провода в нём мастикой для клапанов, чтобы через него не проходил воздух.

Для удобства сборки и разборки рекомендуется установить разъёмы на половинках корпуса, как в итальянском баяне на рисунке 6.

Длину проводов выбрать такую, чтобы можно было уложить их змейкой на мехе изнутри. Закрепить провод на мехе можно таким образом: К меху приклеиваются полоски, вырезанные из ПЭТ бутылки, в полосках прокалываются отверстия и провод пришивается к полоскам через эти отверстия.



Рисунок 6. Кабель между половинками корпуса.

Как только будут установлены магниты и датчики на левой клавиатуре можно произвести настройку срабатывания кнопок и подбор нот для каждого клапана. Это делается практически так же, как и на правой.


Настраивать ноты удобно. Для этого нужно открыть вручную клапан, при помощи тюнера определить его ноту и установить её в матрице соответствия в программе. То же самое повторить с остальными клапанами.

Сложность только в том, что при нажатии кнопок нужно заставить все ноты аккордов срабатывать одновременно. Удобной методики этой настройки я не знаю, просто перенастраиваю каждую кнопку по очереди, пока все ноты аккордов не начнут срабатывать одновременно. Это достаточно долго.

В MIDI системе есть возможность управления синтезатором. Система может:

- задать инструмент отдельно для мелодии, баса и аккорда
- задать громкость мелодии, баса и аккорда
- сохранить инструмент и громкость каждого канала в любой из 8ми регистров
- загрузить инструмент и громкость для каждого канала из регистров

Для этого был добавлен новый массив с функциями кноп-	ОК
char func[10][8]  = {	
// D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 ,D7	
{,,,,,}, // Для LO	
{,,,,,,,,,,,,,	
{,,,,}, // Для L2	

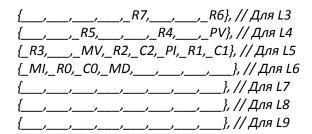

Заполняется он по аналогии с массивом соответствия кнопок нотам (см. выше)

Кнопка \_MD — режим. Это та кнопка, которая не издает звуков, а используется только перехода в режим управления. Система находится в режиме управления пока нажата эта кнопка, при её отпускании система переходит в режим MIDI клавиатуры и все кнопки кроме \_MD становятся звуковыми.

Остальные кнопки \_C0, \_C1, \_C2, \_MI, \_PI, \_MV, \_PV, \_R0, \_R1, \_R2, \_R3, \_R4, \_R5, \_R6, \_R7 работают только при нажатой кнопке \_MD. Они могут быть звуковыми.

Каждую кнопку можно вписать в массив только один раз. Многократно заданные кнопки могут обрабатываться неправильно.

Кнопки \_C0, \_C1, \_C2, это выбор текущего канала, для которого производится выбор инструмента и изменение его громкости. Например, для выбора канала 0 нужно при нажатой \_MD, нажать C0.

Канал 0 – мелодия (правая клавиатура)

Канал 1 – бас (левая клавиатура)

Канал 2 – аккорд (левая клавиатура)

Кнопки \_PI, \_MI, это следующий и предыдущий инструмент для текущего выбранного канала. Например, для выбора следующего инструмента нужно при нажатой \_MD, нажать \_PI.

Кнопки \_PV, \_MV, это увеличение и уменьшение громкости для текущего выбранного канала. Например, для увеличения громкости на 1 нужно при нажатой \_MD, нажать \_PV. Для увеличения громкости на 5 нужно при нажатой \_MD, 5 раз нажать \_PV.

Кнопки \_R0, \_R1, \_R2, \_R3, \_R4, \_R5, \_R6, \_R7 используются для загрузки и сохранения текущей конфигурации в регистр.

Например, для загрузки регистра 0 нужно при нажатой \_MD, нажать \_R0.

А для сохранения регистра 0 нужно при одновременно нажатых \_MD, \_C0, \_C1, \_C2 нажать \_R0.

На этом всё. Желаю успехов в MIDI-баяностроении )) Александр.

Есть вопросы - пишите: zhopper@mail.ru